

Algèbre de Boole et fonctions logiques

M1103 - Architecture des équipements informatiques

`Sebastien.Kramm@univ-rouen.fr`

IUT R&T Rouen, site d'Elbeuf

2018-2019

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Introduction

- Une information peut être de nature discrete ou binaire
 - Question : Que vaut la température ?
Réponse : 32°
 \Rightarrow information numérique discrète.

Introduction

- Une information peut être de nature discrete ou binaire
 - Question : Que vaut la température ?
Réponse : 32°
⇒ information numérique discrète.
 - Question : Il fait chaud ?
Réponse : oui/non
⇒ information binaire, deux possibilités exclusives.

Introduction

- Une information peut être de nature discrète ou binaire
 - Question : Que vaut la température ?
Réponse : 32 °
⇒ information numérique discrète.
 - Question : Il fait chaud ?
Réponse : oui/non
⇒ information binaire, deux possibilités exclusives.
- Ces valeurs binaires peuvent se combiner :
"Si il fait chaud ET que le taux d'humidité est élevé, ALORS il est difficile de se mettre au travail."

Introduction


- Une information peut être de nature discrète ou binaire
 - Question : Que vaut la température ?
Réponse : 32 °
⇒ information numérique discrète.
 - Question : Il fait chaud ?
Réponse : oui/non
⇒ information binaire, deux possibilités exclusives.
- Ces valeurs binaires peuvent se combiner :
"Si il fait chaud ET que le taux d'humidité est élevé, ALORS il est difficile de se mettre au travail."
"Si l'opérateur appuie sur le bouton ET que les capteurs de sécurité sont dégagés ALORS on allume la machine"

Introduction

- Une information peut être de nature discrète ou binaire
 - Question : Que vaut la température ?
Réponse : 32°
⇒ information numérique discrète.
 - Question : Il fait chaud ?
Réponse : oui/non
⇒ information binaire, deux possibilités exclusives.
- Ces valeurs binaires peuvent se combiner :
"Si il fait chaud ET que le taux d'humidité est élevé, ALORS il est difficile de se mettre au travail."
"Si l'opérateur appuie sur le bouton ET que les capteurs de sécurité sont dégagés ALORS on allume la machine"
- L'électronique numérique ne manipule que des valeurs binaires, il faut un **outil mathématique** pour formaliser ces expressions.

Algèbre de Boole

 - Formalisé en 1847 par Georges Boole (1815-1864), physicien anglais.
- Algèbre applicable au raisonnement logique qui traite des fonctions à variables binaires.



- Variable booléenne : ne peut avoir que deux états possibles, notés 0 et 1, et correspondant aux états "vrai" (1) et "faux" (0).
- Permet d'étudier les **fonctions** & **circuits** logiques.
 - Fonctions logiques : application qui associe une valeur de sortie en fonction de l'état de variables d'entrées.
 - Circuits logiques : implémentation dans une technologie donnée d'une fonction logique.

Opérateurs

- Opérateur NON, noté par une barre au dessus de la variable : $a = \bar{b}$
(s'applique sur une seule variable ou expression)
On parle aussi d'opérateur "complément" ou "complément à 1"

Opérateurs

- Opérateur NON, noté par une barre au dessus de la variable : $a = \bar{b}$ (s'applique sur une seule variable ou expression)
On parle aussi d'opérateur "complément" ou "complément à 1"
- Opérateurs réalisant une opération entre plusieurs variables :
 - Opérateur ET (*AND*), noté '.'

$$S = a \cdot b \quad \text{ou aussi} \quad S = a b$$

- Opérateur OU (*OR*), noté '+'

$$S = a + b \quad \text{ou} \quad S = a + b + c$$

Opérateurs

- Opérateur NON, noté par une barre au dessus de la variable : $a = \bar{b}$ (s'applique sur une seule variable ou expression)
On parle aussi d'opérateur "complément" ou "complément à 1"
- Opérateurs réalisant une opération entre plusieurs variables :
 - Opérateur ET (*AND*), noté '.'

$$S = a \cdot b \quad \text{ou aussi} \quad S = a b$$

- Opérateur OU (*OR*), noté '+'

$$S = a + b \quad \text{ou} \quad S = a + b + c$$

- Comme en algèbre classique, ces opérations peuvent se combiner :


$$S = a + b (c + a \bar{d})(\bar{b} + \overline{(z + \bar{a} b)})$$

Classification des fonctions logiques

Logique combinatoire

- Les sorties sont une fonction combinatoire des entrées : $S = f(E)$
- A **une** configuration des entrées correspond **une** configuration unique des sorties.

$$\Rightarrow S = f(e_1, e_2, e_3)$$

 


Classification des fonctions logiques

Logique combinatoire

- Les sorties sont une fonction combinatoire des entrées : $S = f(E)$
- A **une** configuration des entrées correspond **une** configuration unique des sorties.

$$\Rightarrow S = f(e_1, e_2, e_3)$$

 

Logique séquentielle

- Les sorties sont fonctions des entrées **et** de l'état interne du système.
- A **une** configuration des entrées peut correspondre **plusieurs** configurations des sorties.

$$\Rightarrow S = f(e_1, e_2, e_3, S)$$

 


Table de vérité

- Une fonction logique (même composée d'un seul opérateur) peut être caractérisée par une **table de vérité**.
- Donne la liste des tous les états possible pour les entrées et la valeur de la variable de sortie.

Fonction : $S = a + b$
(opérateur OU)

a	b	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonction : $S = a \cdot b$
(opérateur ET)

a	b	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés**
- 3 Autres représentations
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Propriétés de l'algèbre de Boole

- De nombreuses propriétés sont similaires à l'algèbre classique :
 - Commutativité : $a + b = b + a$
 - Associativité :
 - $a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$
 - $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$
 - Distributivité : $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Propriétés de l'algèbre de Boole

- De nombreuses propriétés sont similaires à l'algèbre classique :
 - Commutativité : $a + b = b + a$
 - Associativité :
 - $a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$
 - $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = a \cdot b \cdot c$
 - Distributivité : $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- D'autres sont spécifiques :
 - Idempotence :
 - Double complémentation :
 - Complémentarité :
 - Élément neutre :
 - Élément absorbant :

Autres propriétés

- Absorption (découle des propriétés précédentes)

$$a + a \cdot b =$$

Autres propriétés

- Absorption (découle des propriétés précédentes)

$$a + a \cdot b =$$

- Optimisation :

$$a + \bar{a}b =$$

$$a + \bar{a}b = a + ab + \bar{a}b = a + b(a + \bar{a})$$

Simplification d'expression

- A partir d'un cahier des charges ou d'une table de vérité, on arrive souvent à une expression complexe.

$$S = \overline{a + b} \cdot c + b \bar{c} (a + \bar{d})$$

- Afin de réduire la complexité de l'implémentation, il est souhaitable de simplifier cette expression.
- Deux approches sont possibles :
 - Algébrique, via le théorème de De Morgan et les propriétés ci-dessus.
 - Graphique (technique des "tableaux de Karnaugh", non traité ici.)
- En général, on simplifie sous forme de "somme de produits".

Simplification algébrique

Théorème de De Morgan

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \quad \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

Simplification algébrique

Théorème de De Morgan

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \quad \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

- Applicable avec plus de deux opérateurs, **si identiques** :

$$\overline{X + Y + Z} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} \quad \overline{X \cdot Y \cdot Z} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}$$

Attention aux priorités !

$$\overline{a + b \cdot c} = \overline{a + (b \cdot c)} = \overline{a} \cdot \overline{b \cdot c} = \overline{a} \cdot (\overline{b} + \overline{c})$$

Simplification algébrique

Théorème de De Morgan

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \quad \overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

- Applicable avec plus de deux opérateurs, **si identiques** :

$$\overline{X + Y + Z} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{Z} \quad \overline{X \cdot Y \cdot Z} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}$$

Attention aux priorités !

$$\overline{a + b \cdot c} = \overline{a + (b \cdot c)} = \overline{a} \cdot \overline{b \cdot c} = \overline{a} \cdot (\overline{b} + \overline{c})$$

$$\overline{a \cdot (b + c)} = \overline{a} + \overline{b + c} = \overline{a} + \overline{b} \cdot \overline{c}$$

Simplification d'expression

- Simplifier les expressions suivantes :
- $S1 = (a + b) \cdot (b + c)$
- $S2 = (b + c) \cdot (b + \bar{c})$
- $S3 = (e + \bar{f})(e + g) + g(\bar{e} + f)$

Sommaire


- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations**
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations**
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR


Schémas à contacts

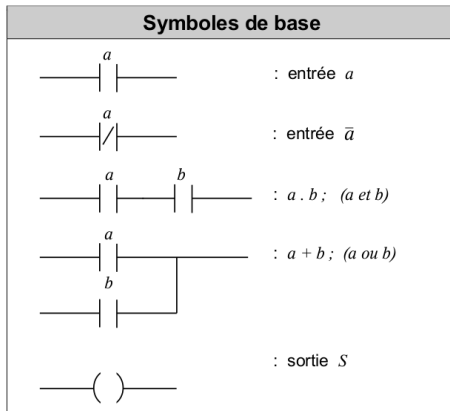- Historiquement, les fonctions logiques ont été d'abord implémentées sous formes de **contacts électriques** (ouvert : 0, fermé : 1) associés à des récepteurs (en general des bobines de relais).
- Le schéma électrique correspondant est une représentation de la fonction logique.



Schémas à contacts (langage "ladder")

 - On obtient les fonctions logiques par association de contacts









- Donner l'expression de S :

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations**
 - Schémas à contacts
 - Logigramme**
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Logigramme

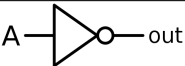- On peut aussi représenter une expression sous forme graphique via des symboles représentant les **opérateurs** logiques élémentaires.
- Différentes normes existent :
(⚠ : ne pas mélanger les deux sur un schéma !)

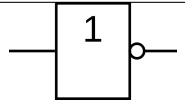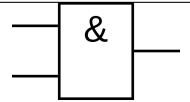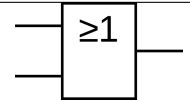
	NOT	AND	OR
Norme "US"			
Norme européenne			

Note : on symbolise l'inversion par un rond ou un triangle sur la sortie

ET et OU : On peut avoir des opérateurs à 2, 3, 4,... entrées


Logigramme

 On peut ainsi représenter les expressions en connectant les symboles des opérateurs :



Logigramme

 On peut ainsi représenter les expressions en connectant les symboles des opérateurs :



Règle absolue :


Entrées à **gauche**, sorties à **droite** !

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations**
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Chronogrammes

 Les chronogrammes sont une représentation graphique de l'évolution temporelle de l'état de variables booléennes. Ils peuvent correspondre à un fonctionnement observé d'un système et servir pour établir la table de vérité.



Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Propriétés
- 3 Autres représentations
 - Schémas à contacts
 - Logigramme
 - Chronogrammes
- 4 Opérateur EXOR

Opérateur Ou-Exclusif (EXOR)

- Table de vérité

a	b	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Symbole algébrique :

$$S = a \oplus b$$


- Equation :

$$S =$$

- Algèbre : commutatif, mais **pas distributif** :

$$(a \oplus b) \cdot c \neq a c \oplus b c$$

- Symbole :

 

Opérateur Ou-Exclusif : propriétés

- Cet opérateur ne peut pas être simplifié, il faut passer par la forme développée :

$$(a \oplus b) \cdot c = (\bar{a}b + a\bar{b}) \cdot c$$

$$(a \oplus b) + c = \bar{a}b + a\bar{b} + c$$

Opérateur Ou-Exclusif : propriétés

- Cet opérateur ne peut pas être simplifié, il faut passer par la forme développée :

$$(a \oplus b) \cdot c = (\bar{a}b + a\bar{b}) \cdot c$$

$$(a \oplus b) + c = \bar{a}b + a\bar{b} + c$$

- Inversion d'une des variables :

si on a $S = ab + \bar{a}\bar{b}$, alors en faisant un changement de variable $c = \bar{b}$, on peut retrouver la forme canonique :

$$S = a\bar{c} + \bar{a}c = a \oplus c = a \oplus \bar{b}$$

Opérateur Ou-Exclusif : propriétés

- Cet opérateur ne peut pas être simplifié, il faut passer par la forme développée :

$$(a \oplus b) \cdot c = (\bar{a}b + a\bar{b}) \cdot c$$

$$(a \oplus b) + c = \bar{a}b + a\bar{b} + c$$

- Inversion d'une des variables :

si on a $S = ab + \bar{a}\bar{b}$, alors en faisant un changement de variable $c = \bar{b}$, on peut retrouver la forme canonique :

$$S = a\bar{c} + \bar{a}c = a \oplus c = a \oplus \bar{b}$$

- Inversion :


$$\overline{S} = \overline{a \oplus b} =$$

Opérateur Ou-Exclusif : propriétés


- Ne peut avoir que **deux** opérandes
→ logigramme : l'opérateur n'existe que avec deux entrées
- Une expression comme $S = a \oplus b \oplus c$ devra s'effectuer en deux temps :

Opérateur Ou-Exclusif : propriétés

 - Ne peut avoir que **deux** opérandes
→ logigramme : l'opérateur n'existe que avec deux entrées
- Une expression comme $S = a \oplus b \oplus c$ devra s'effectuer en deux temps :




ou

 


Opérateur Ou-Exclusif : propriétés

 - Ne peut avoir que **deux** opérandes
→ logigramme : l'opérateur n'existe que avec deux entrées
- Une expression comme $S = a \oplus b \oplus c$ devra s'effectuer en deux temps :



ou

 

- La forme développée s'écrira :

$$S = a \oplus b \oplus c = (a\bar{b} + \bar{a}b) \oplus c = (a\bar{b} + \bar{a}b) \cdot \bar{c} + (\overline{a\bar{b} + \bar{a}b}) \cdot c$$

$$=$$