

Fonctions logiques et technologies associées

M1103 - Architecture des équipements informatiques

Sebastien.Kramm@univ-rouen.fr

IUT R&T Rouen, site d'Elbeuf


2018-2019



Classification des fonctions logiques


Logique combinatoire

 - ▶ Les sorties sont une fonction combinatoire des entrées : $S = f(E)$
- ▶ A une configuration des entrées correspond une configuration unique des sorties.




Logique séquentielle

 - ▶ Les sorties sont fonctions des entrées ET de l'état interne du système.
- ▶ A une configuration des entrées peut correspondre plusieurs configurations des sorties.




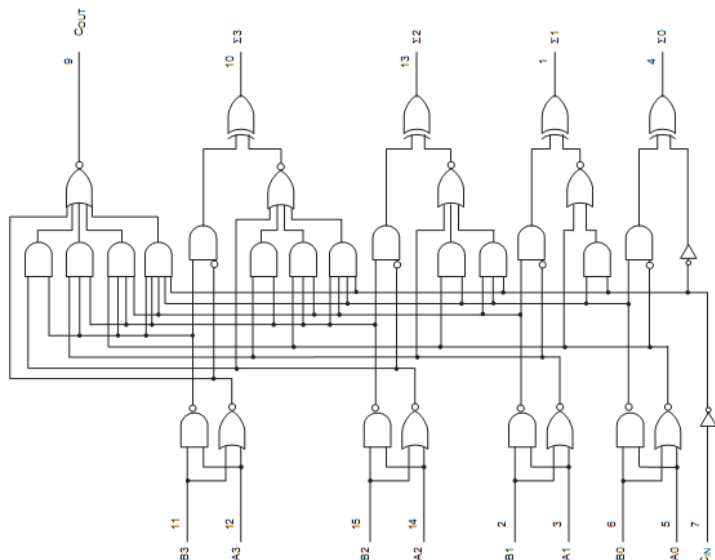Exemple de fonction combinatoire

CI 74F283 : additionneur 4 bits (obsolète depuis longtemps...)



Conséquences

 


- ▶ La logique séquentielle amène la notion d'état interne
- ▶ La valeur de la sortie dépend des entrées et de celui-ci.



Logique séquentielle : 2 types

On distingue :

 - ▶ Logique séquentielle **asynchrone** :
Les sorties changent d'état de façon non synchronisée, selon l'équation propre de chaque sortie.
- ▶ Logique séquentielle **synchrone** :
Les changements d'état des sorties sont synchronisés sur une horloge commune.
⇒ Plus performant, mais plus complexe.




Fondamentaux de logique séquentielle



- ▶ Toutes les fonctions séquentielles évoluées (registres, compteurs, etc.) utilisent comme brique de base la **bascule**.
- ▶ Définition : une bascule est un circuit qui peut maintenir les valeurs de ses sorties **malgré** les changements de valeurs d'entrées :
⇒ composant comportant un **état mémoire**.
- ▶ Différents types
 - ▶ Bascule RS (S : Set, R : Reset) : la plus simple
 - ▶ Bascule D : mémoire 1 bit
 - ▶ Bascule JK : la plus élaborée

Fonctionnement de la bascule RS

 - ▶ Activation de R (*Reset*) : Q passe à 0
- ▶ Activation de S (*Set*) : Q passe à 1
- ▶ au repos :



Bascule RS élémentaire

  

▶ Equations :


$$Q =$$

$$Q^* =$$

▶ Fonctionnement :

Bascule D

 - ▶ La bascule D est utilisée pour mémoriser une valeur binaire.
- ▶ Elle est construite à partir d'une bascule RS.




▶ Equations :

$$S =$$

$$R =$$

D	E	R	S	Q_{n+1}
0	0			
1	0			
0	1			
1	1			


Bascule D : chronogramme

 

- ▶ Inconvénient : transitions sur **niveaux**
- ▶ bascules réelles \Rightarrow transitions sur fronts (mais plus complexes)

Implémentation des fonctions complexes

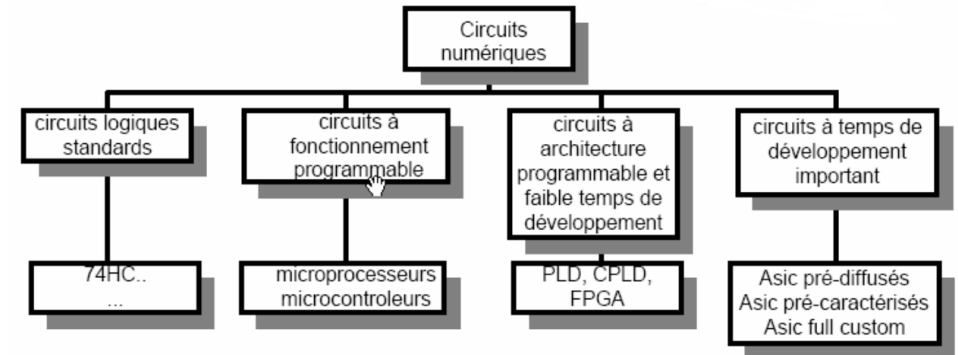- ▶ Lors de la conception d'une fonction numérique, plusieurs choix d'implémentation sont possible.



- ▶ ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*) : Circuit intégré spécialisé, construit sur mesure pour une application donnée
 - ▶ pertinent que pour des très grandes séries (+ de 100k/an)
 - ▶ En perte de vitesse devant les FPGA, qui offrent plus de souplesse et un *Time to Market* réduit.

Implémentation

- ▶ Historiquement, ces fonctions étaient implémentées dans des circuits intégrés dédiés



TTL TECHNOLOGY FAMILY : PRODUCT TREE

Device Name	Resources	Device Description	Status*	Approx. 1KU Price (US\$)
SN54163	Datasheet App Notes Samples Buy	Synchronous 4-Bit Counters	ACTIVE	3.80
SN54180	Datasheet App Notes Samples Buy	9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers	ACTIVE	4.85
SN54192	Datasheet App Notes Samples Buy	Synchronous 4-Bit Up/Down Counters (Dual Clock With Clear)	ACTIVE	4.95
SN54196	Datasheet App Notes Samples Buy	50/30/100-Mhz Presettable Decade OR Binary Counters/Latches	ACTIVE	8.95
SN54197	Datasheet App Notes Samples Buy	50/30/100-Mhz Presettable Decade OR Binary Counters/Latches	ACTIVE	4.95

- ▶ Aujourd'hui, cette techno est obsolète : ces différentes fonctions sont programmées directement sur un "réseau de portes" via un langage de description matériel (VHDL)


Familles de PLD

Trois familles principales :

- ▶ PAL/GAL (années 1970-1980)
- ▶ CPLD (années 1980-1990)
- ▶ FPGA (années 1990-2000)


PAL/GAL

 - ▶ Basé sur des expressions booléennes sous forme de somme de produits
- ▶ Des fusibles permettent de couper les connexions non désirées
- ▶ Exemple :




PAL/GAL

 - ▶ On représente ces connexions sous forme d'un réseau ligne/colonne
 - ▶ colonnes : variables d'entrées (et *feedback* de la sortie)
 - ▶ lignes : connexions sur l'opérateur ET
- ▶ Exemple : OU Exclusif




PAL/GAL : schéma global

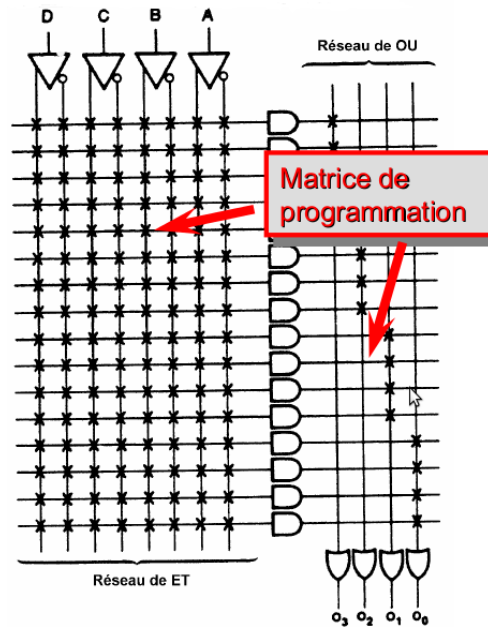- ▶ On arrive ainsi au concept de "matrice de programmation"



PAL/GAL : schéma global

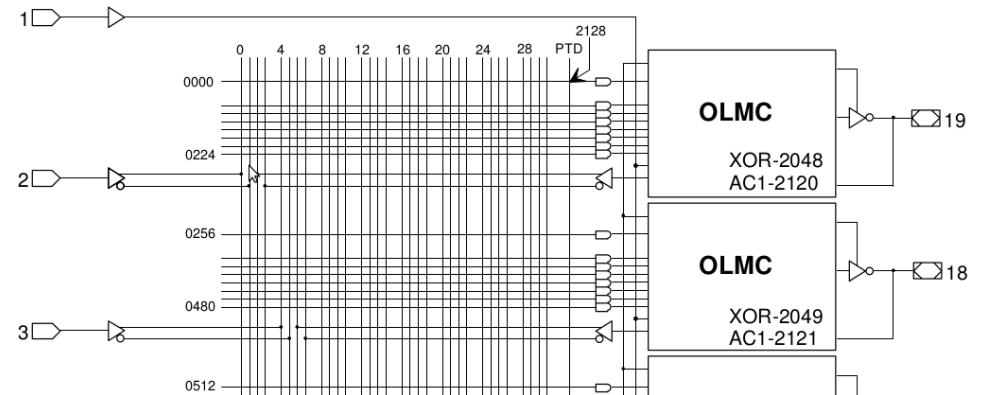- ▶ Les versions modernes de ces composants permettent une personnalisation du comportement via le concept de *Output Logic Macro Cell (OLMC)*




PAL/GAL : OLMC

- Le bloc de sortie peut fonctionner en 2 modes différents, sélectionnés automatiquement via le fichier de programmation :


Mode 1 : la sortie implémente une simple "somme de produits", avec en plus une possibilité de sortie "3-états".

 Mode 2 : la sortie est synchronisée sur une horloge commune via une bascule D.




OLMC : Logique "3-états"

- Le problème : interconnexion de bus

 

Impossible de connecter des sorties ensemble ("court circuit")

 
- La solution : circuits doté d'une entrée permettant de déconnecter la sortie



Aussi appelé "High-Z", pour "haute impédance"

OLMC : EXOR comme inverseur commandé

- Table de vérité :

 


- Propriété (x est un bit)

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = \bar{x}$$

- Utilisation en inverseur commandé

 


$$C=0 \Rightarrow S=e$$

$$C=1 \Rightarrow S=\bar{e}$$

(commande)

CPLD

 - Basé sur le concept des PLD, avec un plus grand nombre de portes (réseau de connexions + macrocell)
- Nb de portes : de quelques milliers à dizaines de milliers.



FPGA

- ▶ Inventé par Xilinx en 1985 : XC2064 : 1200 portes, 58 broches
- ▶ Aujourd'hui : Plusieurs millions de portes logiques et de bascules, on parle de *Sea of gates*.
- ▶ Deux constructeurs : Xilinx & Altera (80% du marché)
- ▶ Peuvent intégrer de la mémoire vive (RAM).
- ▶ Plus souples au niveau configuration que les CPLD

